
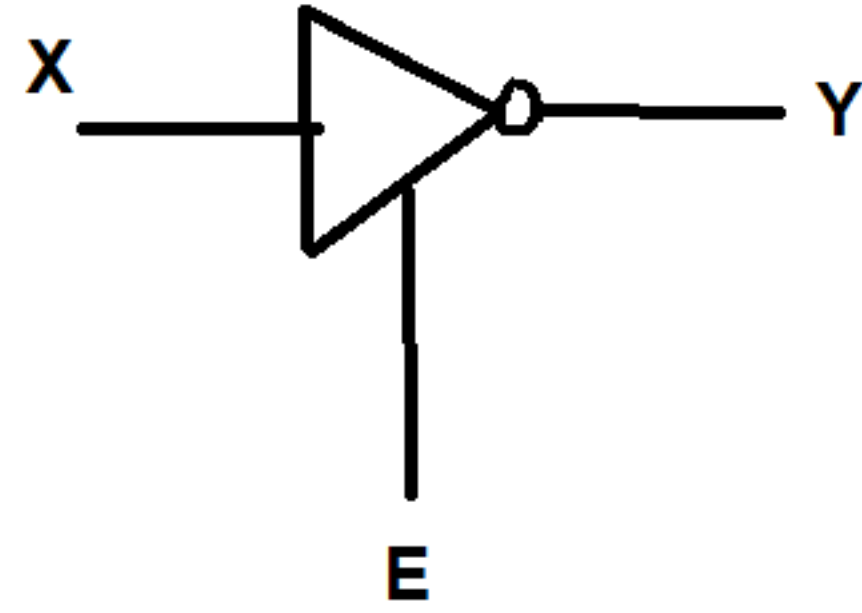



$E = 1$ ise $Y = X$

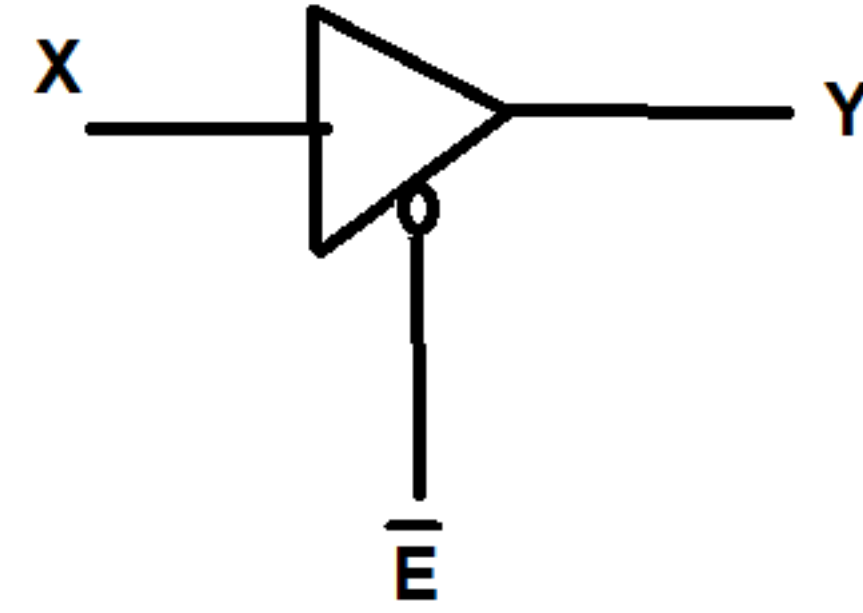

$E = 1$ ise $Y = \overline{X}$




$\overline{E} = 0$ ise $Y = X$

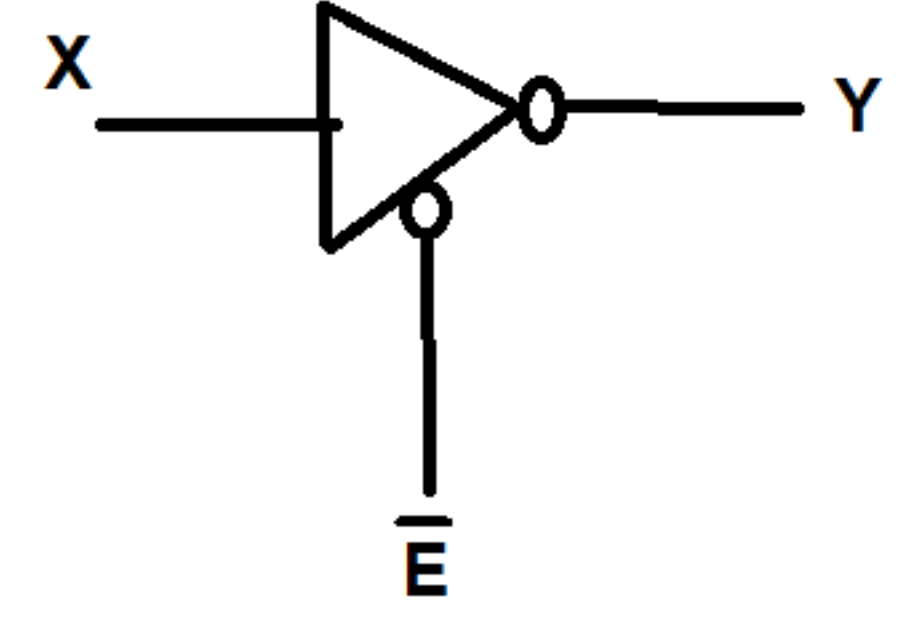


$\overline{E} = 0$ ise $Y = \overline{X}$


3-durumlu tamponlar (3-State buffers)

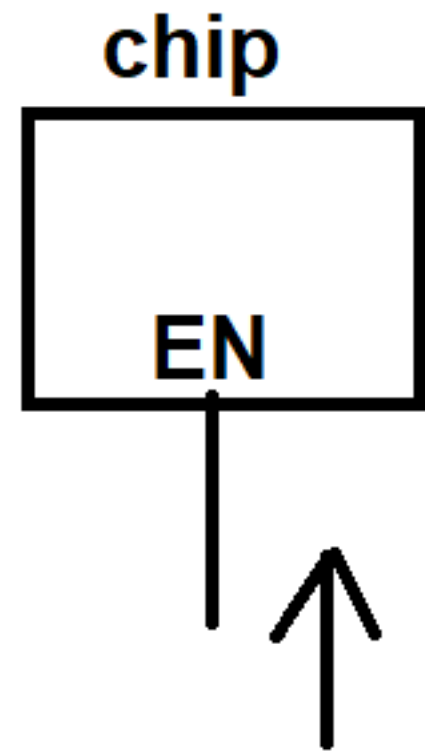


$EN = 1$ ise chip AKTİF

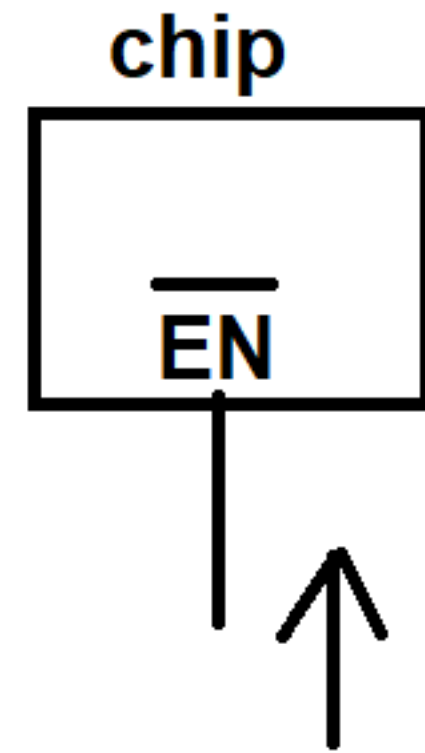


$\overline{EN} = 1$ ise chip AKTİF

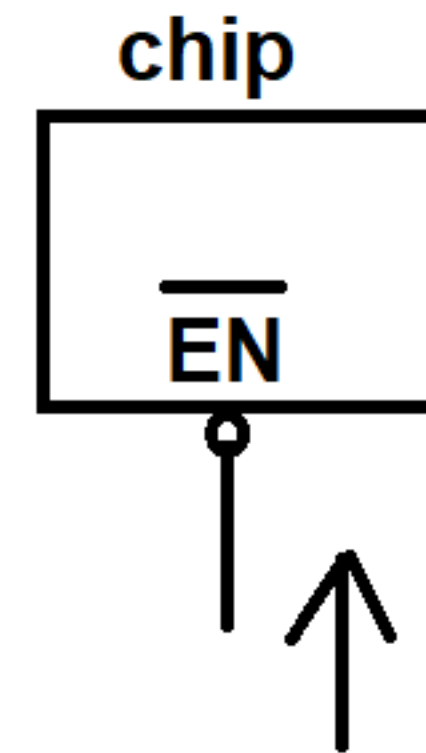


$\overline{EN} = 0$ ise chip AKTİF

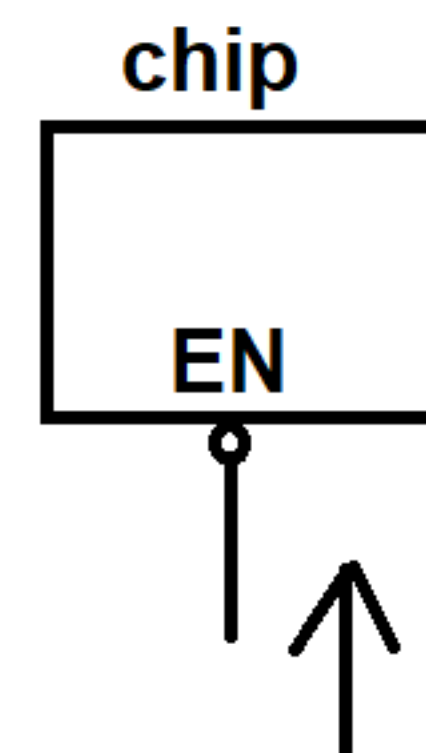


$EN = 0$ ise chip AKTİF

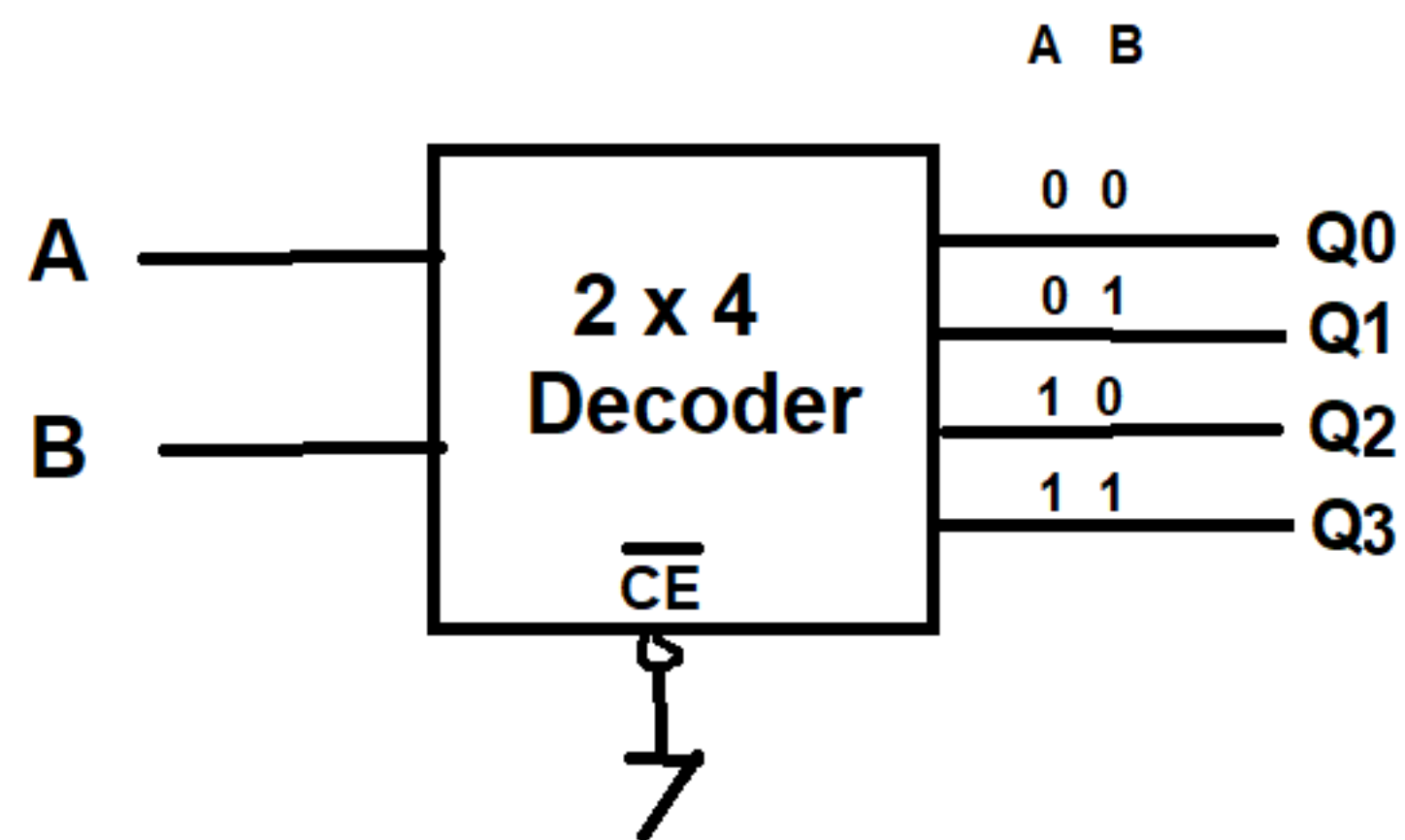

A	B	Q0	Q1	Q2	Q3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

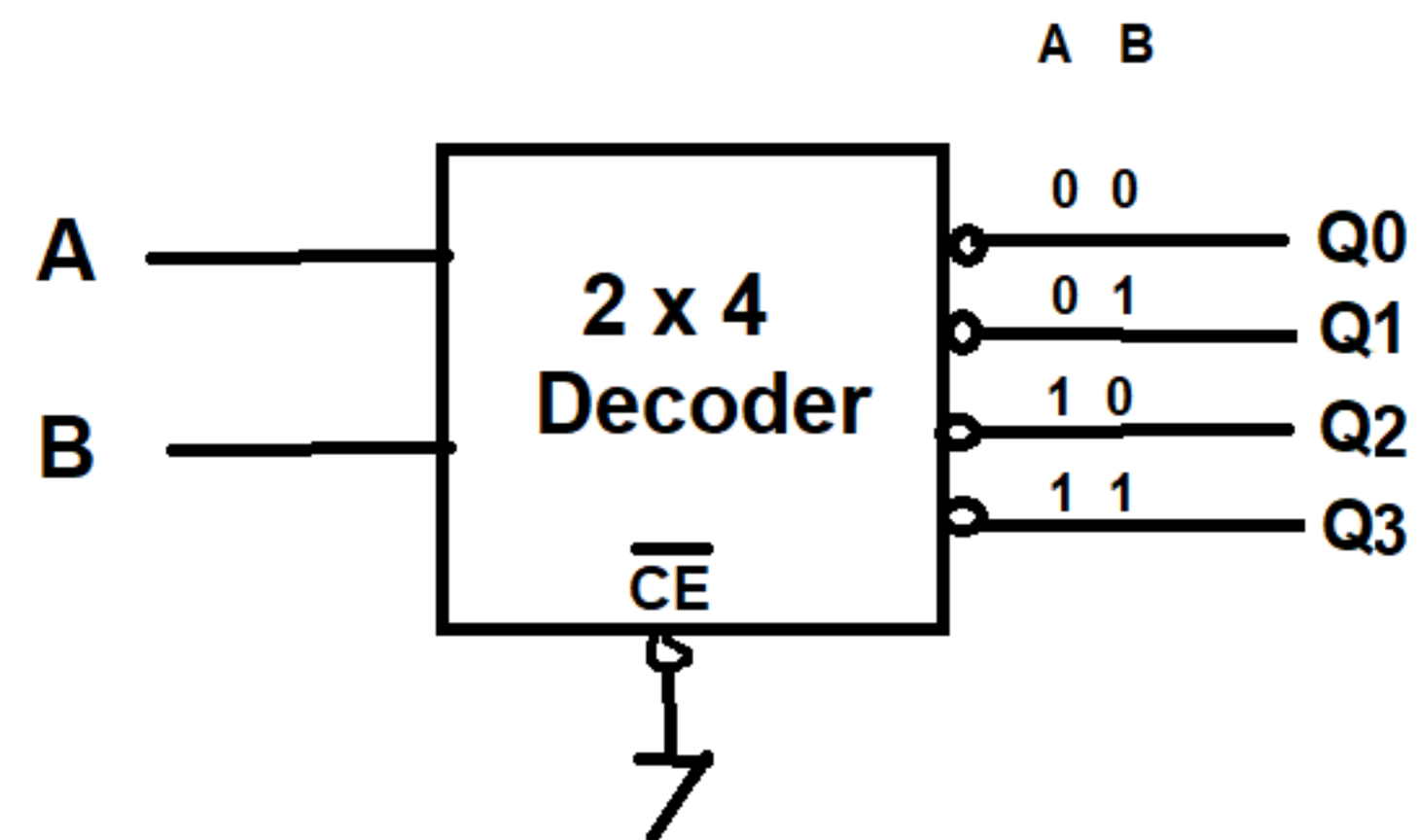

A	B	Q0	Q1	Q2	Q3
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

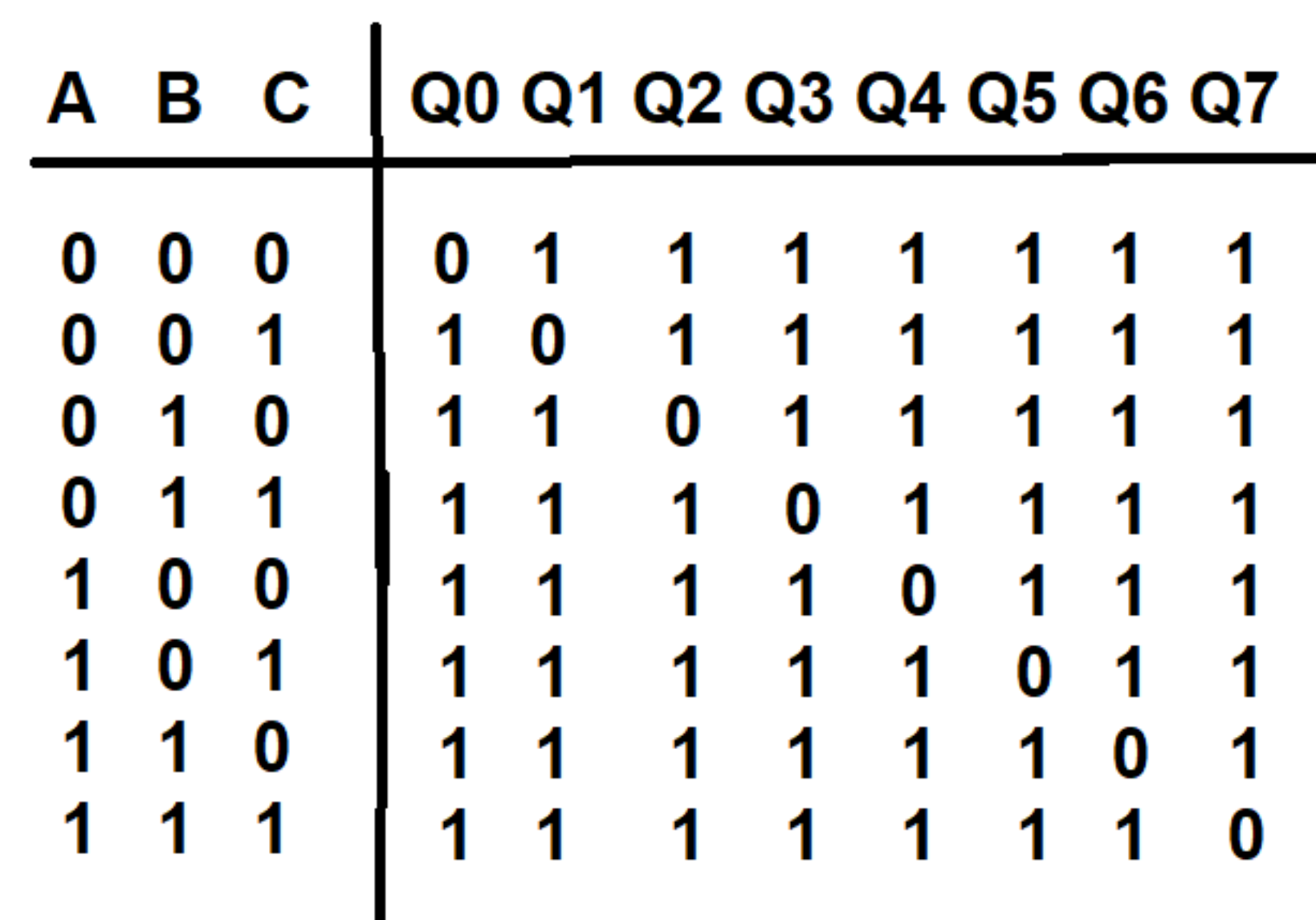

Latch : sürgü

Register: kaydedici, yazmaç


counter : sayaç

decoder : kod çözücü, kod açıcı

buffer : tampon

multiplexer: çoğullayıcı

enable : etkin, yetkilendirme

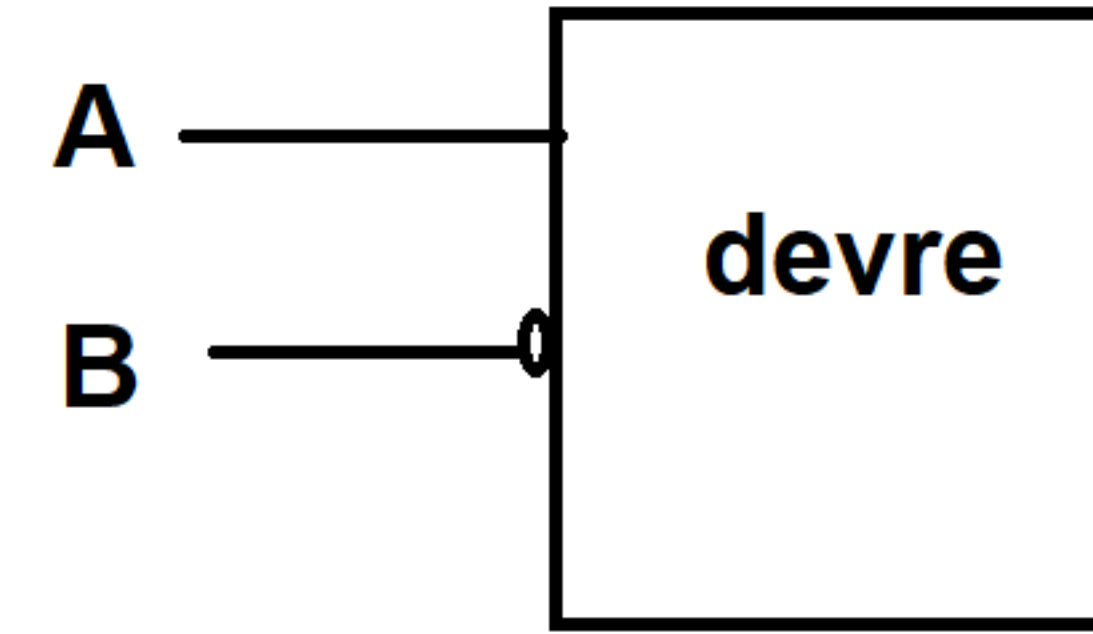

A =1 ise devre ETKİN(AKTİF)

B =0 ise devre ETKİN(AKTİF)


RAM : Random Access Memory



RWM : Read-Write Memory

Cache : ön bellek (hızlı)

ROM : Read-Only Memory

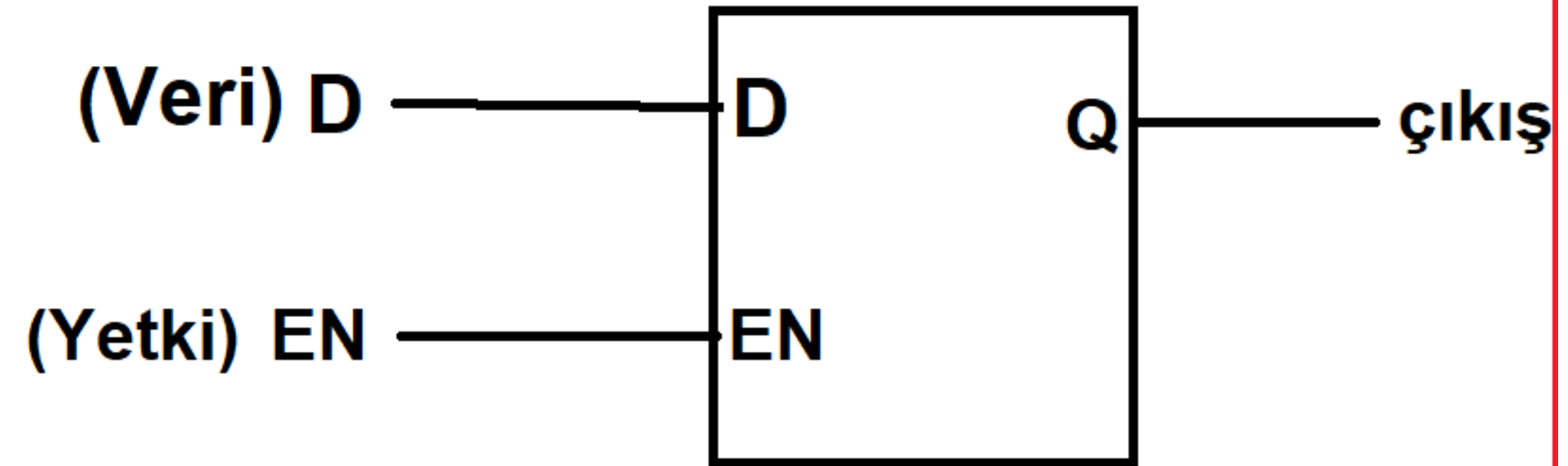

Belleği oluşturan 1 bitlik yapı